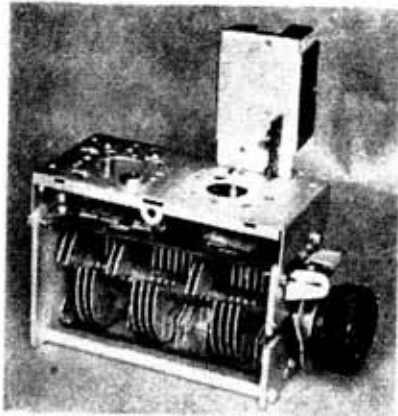


## TV 用チューナー

本器の同調機構は一見してバリコンのように見えるが、特殊設計による可変インダクタンス型で、6チャンネルのTVバンドをすべて連続的にカバーする。この同調機構はまことに巧みなるものであり、従来のロータリー・スイッチ式にくらべると、操作の容易な





点、安定な点など幾多の長所を有するから、今後のTVチューナーに與える影響は重大である。

(東京都品川區平家5の61)  
中外無線株式会社

## ナショナル新製品2種

1. 球マグナスーパー 高周波一段増幅、マジック・アイつきで、高感度高分辨性を有している。また遠距離、近距離を切換えて使用でき、負荷選の利用により歪は少ない。

5. 5時パーマメントSP 本品はST、GT、MT いずれの出力管にもマッチ

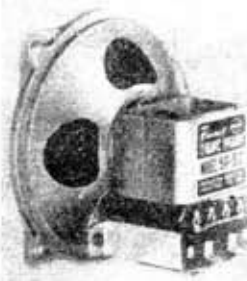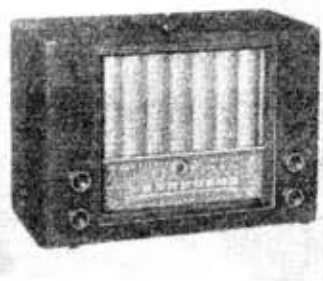

負荷選 26 db  
2A3 P.P. W.  
Amp キット

本機は現在入手できる最も優秀な3極管 2A3 を用い、ウィリアムソ

# 新製品


するようユニバーサル出力トランスが附属しており、音響能率が極めて良好であるためTV、ポータブル・ラジオ、小型セットなどに使用して好結果が得られる。

(大阪府北河内郡門真町)  
松下電器産業株式会社
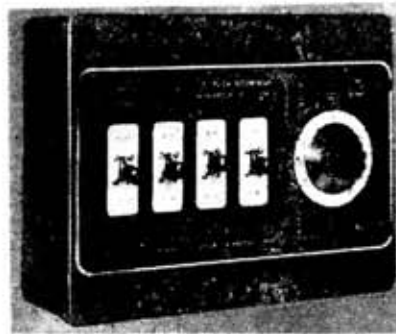
## 測定器2種




TV 用オシレーターは4~5Mc, 18~30Mc, 50~75Mc, 75~110Mc, 100~150Mc, 150~220Mc を発振し、水平及び垂直特性の試験用に600 c/s, 150 kc も発振する。抵抗減衰器は600Ω



α 型で、0.5×10db で40db までの切換である。低周波の測定に便利である。

(京都府中京區二條通烏丸西入)  
スター無線電機株式会社

ン氏のアンプに検討を加えて、これを改良し、30 db までの負荷選を可能にしたもので、最大出力 10 W のときの混濁歪率は 2% 以下と云う、すぐれた特性を有している。20~20,000 c/s ±1db. ダンピング・ファクターは 20 で、シャーシその他すべての部品がまとめられている。

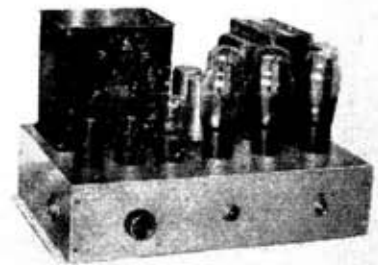

(東京都目黒區大岡山 3019)  
千代田理研株式会社

## LP, SP 両用ストッパー

動作は極めて軽快でLPレコードに使用しても全くレコードやPUを傷つけることはない。またスライディング・タング方式によつて、いかなるモーター、PU を用いても組合わせが容易となつている。

(東京都千代田區神田榮町)  
タヤ音響電機株式会社



# ウラートランス 新製品紹介




## L 型マイク・トランス

- 1 コード・コネクター式に取付せられ、セットより離しマイク・コードの中間に取付ける事により完全に誘導ハムを防止する事ができます。
- 2 スーパー・パーマロイ・コアを使用しているため小巻巻数にして高忠実度品です。

## 無誘導型インプット・トランスフォーマー

- 1 巻線方式を無誘導式から巻線方式となし、2層巻線ケース内に納めて誘導ハムの防止を完全ならしめてあります。
- 2 外極的、機構的にも近代的センスを敢入れて、非常に優美にでき上つております。
- 3 高級電器、アンプリアイヤー等に試用願ひ高忠実度品です。

カタログ 要郵券 30 円

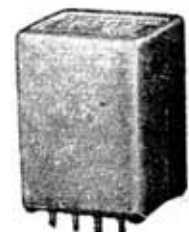

大阪市城東區関目町 2 の 52 浦川電機工業株式会社


# 7P 登場

## Product

### P 型バルボ

測定周波数範囲は 15 c/s~700 Mc, AC, DC とも 1.5V~150V を 5 レンジでカバーする。プローブの入力容量は 1.7 pF でこれは特殊な設計によつて製作されたプローブを使用したためである。精密測定用の高級品である。

(東京都新宿区諏訪町 235)  
東亜電波工業株式会社

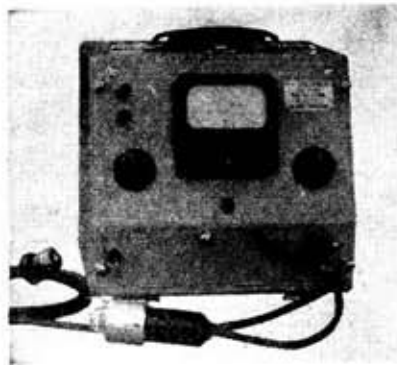

### 「ビデオ」TV キット

NHK 規格による TVK 関係部品により組合わせられ、従来品はメーカーによる部品の互換性が全くなかったが、本キットはいずれにもマッチするよう



設計されている。現在市販されているものは、17 吋シャーシは 3,400 円、17 吋セミキットは 20,470 円、17 吋完全キットは 33,350 円である。

(東京都千代田区神田須田町 1 の 28)  
東京テレビ音響株式会社

### 新型真空管 3 種

**6Q6** これは 6V6 より  $\theta_m$  が高く TV 用、アンプ用など用途は広い。ヒーターは 6.3V 0.7A, プレート電圧 250V, スクリーン電圧 250V, バイアス -12.5V のときの  $\theta_m$  は 5600  $\mu$  のである。5350 はフィラメント 5V 4A の出力電流 350 mA で尖頭逆耐電圧は 2kV と有り、高性能整流管である。硬質ガラスを使用し、ジメット線の電



気分解を防止してある。1V 用整流管に最も好適である。DH-1 はサブ M T 管で 6H6 の片 2 極管とは同じ特性を持つている。ヒーターは 6.3V 0.15A, プレート電圧 150V, 直流出力電流 5mA で、バルボ、テレビその他に好適である。

(東京都品川區二葉町 1 の 427 一番電気株式会社)




6Q6 のときの  $\theta_m$  は 5600  $\mu$  のである。5350 はフィラメント 5V 4A の出力電流 350 mA で尖頭逆耐電圧は 2kV と有り、高性能整流管である。硬質ガラスを使用し、ジメット線の電

(東京都品川區二葉町 1 の 427 一番電気株式会社)
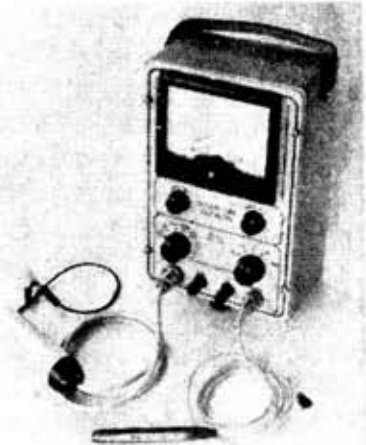
### 真空管電圧計キット

PU-100 型バルボは高度の安定性を有し、零点及びレンジ切換による変動は全々ない。周波数レンジ 20~200 Mc, 電圧は AC 150V, P-P 420V, DC は 500V まで、抵抗は




10 M $\Omega$ , 高圧プローブにより、0~50 kV を測定できる。6SN7, 6AL5 を使用。

(東京都大田區馬込町西 4 の 2982)  
株式会社 菊水電波

### 「サンヨー」ラジオパーツ

C 同調 IFT は安定した高性能、7 吋パーマ SP は NFB 用巻線端子がつけられている。詳細は下記へ。

(大阪府守口市京阪本通 2 の 18)  
三洋電機株式会社

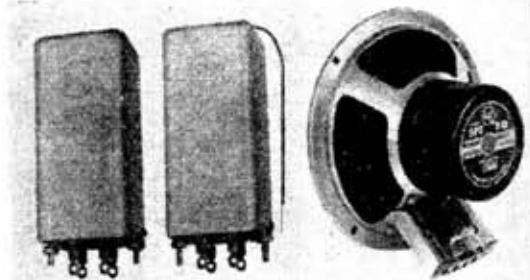



テレビ用  
高圧マイカ  
マイカコン  
チユウパー

一代理店  
信井商会  
富久商店  
山崎電気

双信電機株式会社

## テープ録音

- ★ テープレコードアダプター
- ★ エコーボックス (完備品)

A 型 (3 W)・B 型 (10 W)・P 型 特殊設計による最低価格の普及型 (性能同じキットあり)

- ★ 録音用強力モーター
- ★ 録音再生 高級ヘッド

カタログもり要千 10 円

大阪無線電機製作所  
工場 香川縣長屋町

