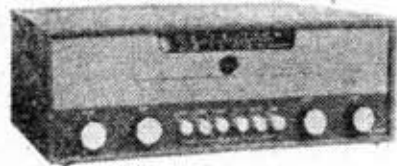


トライアンプ・ジュニア

トリアでは、トライアンプジュニア「HF-5PM」型を発売した。

終段は 6AR5 プッシュプルで 8W まで高調波歪が 0.5% 以下という忠実度で、プッシュボタンにより、ラジ



オ、フオノ、短波、帯域などが切換えられるもので、ピックアップは、バリレラからクリスタルまで使用でき、テープレコーダー端子まで具えられている。


真空管はマジックアイを含めて12本で消費電力 70VA である。

(東京都大田区雪谷町 125)
春日無線工業 KK

サウンドマスター

大和通信工業では、サウンドマスター「SM-12」を発売した。

これは、テープレコーダー、ラジ

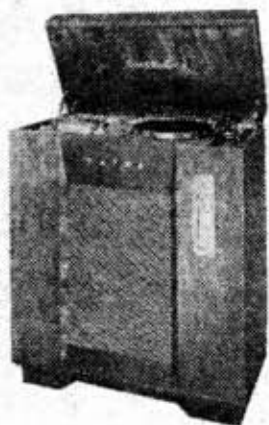

オチューナー、レコードプレーヤー、アンプ、スピーカーシステムが一体になったものである。

ラジオは、ミューン調押ボタン方式で中間周波トランスは ± 2.5 kc, ± 8 kc ± 15 kc の 3 段切換。

テープレコーダーは、 $3\frac{3}{4}$ 吋および 7 吋速度で切換ができダブルトラック方式になっている。

レコードプレーヤーは、モーター 4 極リムドライブ、マグネチック速度調整 33, 45, 78, R.P.M. ピックアップ 12 吋オイルダンプ、カートリッジ「クリスタル」。

アンプは 6AQ5 PP 負帰還は 20db スピーカーウーハー 12 吋パーマ、ツ

イーター 3 吋パーマ、


消費電力 150 W

(名古屋市中区南大津4-35東階ビル)
発売元 永和産業 KK

ハイファイ アンプ

山水電気では、新型 Hi-Fi アンプ「PM-V660」型が発売された。

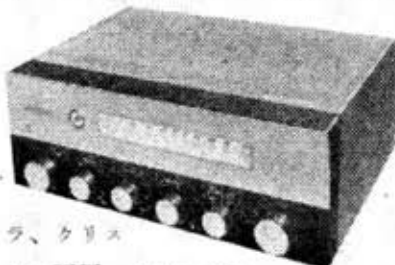ラジオチューナー、プリアンプ、メインアンプが一つのシャーシに組込まれた。総合型で、ラジオ部可変帯域スーパー方式、ゲルマニウムダイオード検波、プリアンプ部：バリレ



ラ、クリス

タル両用、メインア

ンプ部は音本位のウルトラリニヤ回路、6V6 PP, 最大出力 8 W, 周波数特性 15~30,000 cs-1db, 出力トランスはシリーズタップ式で 2 Way, 3 Way システムの家庭用高級 Hi-Fi 装置に最適。

(東京都渋谷区代々木上原1.315)
山水電気 KK

卓上電蓄

ナショナルでは 3 スピード卓上電蓄



「UG-845」を発売した。

音のよい大型楕円スピーカーを使用した。音質本位の卓上電蓄で、トランスレス方式を採用している。

同調指示管には 1H3/DM90 を採用している。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電器第一事業部


新製品
登場



コンソール型アンプ


山水電気では、家庭で手軽に Hi-Fi を楽しめる。2 Way スピーカー自蔵コンソール型ハイファイアンプ「SA-1000」型を発売した。6V6PP のウルトラリニヤ方式、出力 7 W, 可変帯域スーパー方式のラジオチューナー付、ピックアップはクリスタル専用、スピーカーは 10 吋ウーハーと 2.5 吋トイーターで周波数特性 15 c/s~30,000 c/s

(東京都渋谷区代々木上原町1315)
山水電気 KK

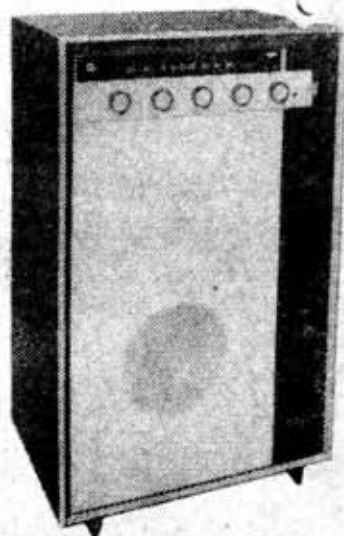

6 吋半用キャビネット

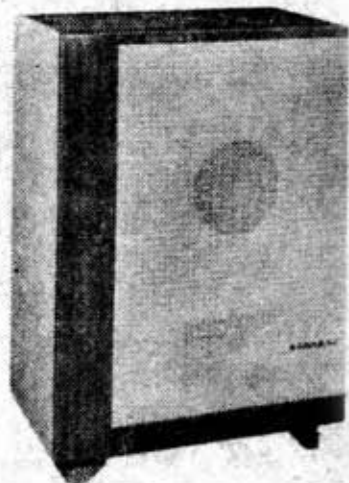美しい音を手軽に聞くためパイオニヤでは 6 吋半用キャビネット「CS-61」(PE-6 付) と CT-61 (キャビネットのみ) を発売した。



新製品紹介

材料はホモゲンホルツを使用して箱の振動をなくしている。重量 13.3kg


現金正価 7,700 円

(東京都文京区音羽町6丁目5)
福音電機KK

可変ダクトバスレフ

クライスラーでは、可変ダクトバスレフ「8B-30」型を発売した。

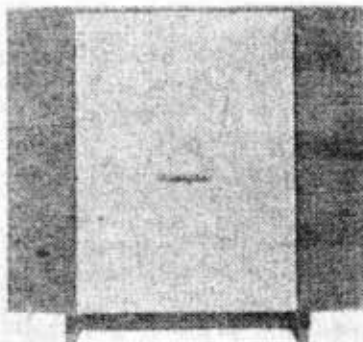これは ACJ シリーズの音響箱であるが、どんな 8 時のスピーカーでもマッチできるようにになっている。寸法は横 660×高 630×奥行 400 mm。



アンプ自蔵のプレーヤーケース

クライスラーでは 6V6 ブラッシュアップの Hi-Fi アンプと広帯域ラジオチューナーが組んであるプレーヤーケース「PT-5」を発売した。

これは「8B-30」型とコンビで使用されるようになっていた。




トライ インワン アンプ

クライスラーでは、6V6 ブラッシュアップ

ルブルのトライインワン Hi-Fi アンプ V6P-2 を発売した

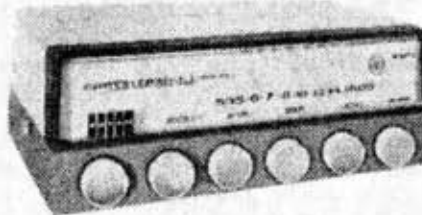使用真空管 6BE6, 6BD6, 12AX7×2, 6AU6, 6C4, 6V6, 6X40×2。無歪出力 11W、周波数特性 20~20,000 c/s、出力インピーダンス 4, 8, 16 Ω, IFT2



段切換、寸法 400×155×290 mm。


(東京都渋谷区幡ヶ谷笹塚町 1245)
佐藤電気産業

キャビネット

キングトーンでは 2バンドキャビネット「K-217」型を発売した。

ラインアップは、高周波一段の標準型で、コントラストの強い格子とパネルを配して見易いダイヤルを配している。コイルはバツクまたわモノコイルの何れでも使用でき、スピーカーは 6 時半から 8 時半までとなっている。寸法 幅 520、高さ 265、奥行 235 mm

(豊橋市西小池町 41)
キングトーン工業KK

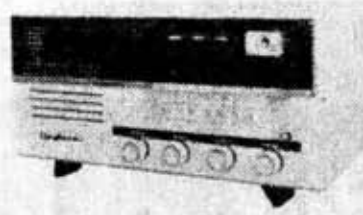


小型 2 バンド ラジオ

オンキヨーでは、小型 2 バンドラジ

オ「OS-12」型を発売した。

真空管は、12BE6, 12BA6, 12AV6, 30A5, 35W4, のトランスレスで、消費電力 24VA、出力 1.5W

短波バンドは 3.8~12.0 Mc、スピーカー 5 吋スピーカー重量 2.5 kg またイヤホーンは二つ同時に使用できる。

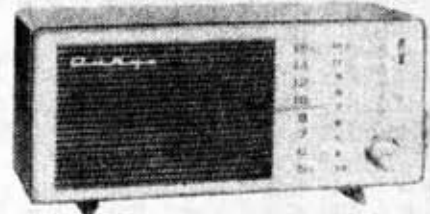


(大阪市旭区大宮元町 5132)
大阪音響KK

現金正価 7,980 円

マジックアイスーパー

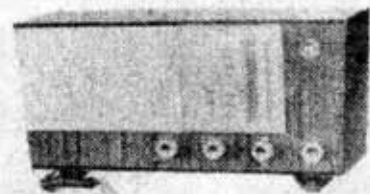ゼネラルでは、リモートスイッチ付イヤホーン付 6L 460 型ラジオを発売した。標準は、セレクトタースイッチの状態を示すパイロットがついているので、ラジオ、電蓄の切換はもちろんイヤホーンの状態まで一目でわかる。



真空管は 6BE6, 6BD6, 6AV6, 6AR5, 6X4, 6ZE1., スピーカー 7 吋パーマ

(東京都品川区大井坂下町 2776)
八坂電機KK

西年おめでとう
ハッピーポリバリコン

ポリバリコン

PVC シリーズが完成しました


今、ポリバリコンはトランジスターラジオと並んで受信機界の大きな結晶となつていきました。小型でしかも高性能ですからほとんどのダブル・ラジオやトランジスター・ラジオにはほとんど使われています。今年にはトランジスター、ポリバリコンの年です。

三美電機株式会社

東京都品川区大井坂下町 2776
電話 (4) 245-6043

5球2バンドラジオ

日立では、このほど、非常に新らし

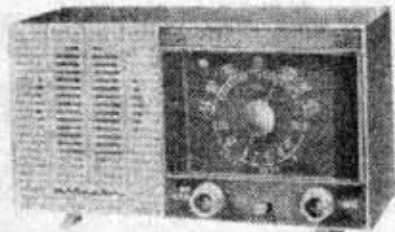

い感度のプラスチックのキャビネットを採用した、短波放送も聴ける小型5球2バンドオールウェーブ「H-501」型を発売した。


中間周波増幅管に 12BA6 を使用しているため感度がよい。またイヤホン切替装置があるため、深夜でもきけるようになっている。

現金正価 8,350 円

(東京都丸の内新丸ビル) 日立製作所

トランジスタラジオ

旭無線が TR-1型 (イヤホン専用) ペーパートランジスタラジオを発売した。

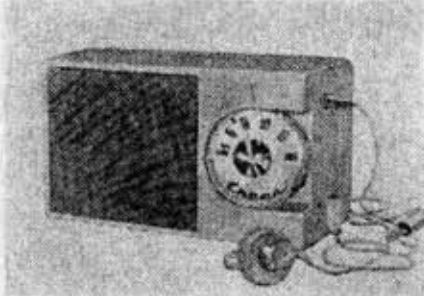

売した。

寸法は 86 mm × 54 mm × 26 mm という小型に設計されている。

単三乾電池が電源で、一度スイッチを入れれば、半鐘くらい、普通の使用状

態なら 10 カ月聞くことができる。小売価格 2,900 円

(東京都千代田区神田末広町 38) 旭無線 K K

小型ポータブル

日本無線用品 K K から 25 mA 管を使用した小型 4 球ポータブル「いこい」NR 400 型が発売された。

寸法 160 × 95 × 50 mm 回路はスーパーで、感度は微電界級、電源 1.5 V (単 1) — A 67.5 V. (1) — B


(東京都千代田区神田羽田町 1124) 日本無線用品 K K



ポータブルラジオ

ナショナルでは、プリント配線採用のポータブルラジオ「UB-140」型を発売した。

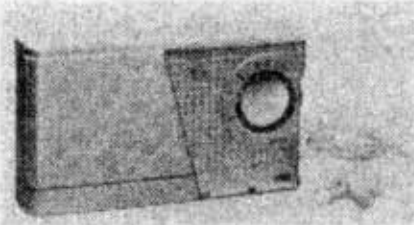
特に同調つまみは、プラスチックの目盛でカバーされているため、ポケットに入れても、同調がずれるようなことはない。真空管は D シリーズを採用している。イヤホン 2 個接続可能



(大阪府北同内郡門真町) 松下電器第一事業部


測定器 2 種

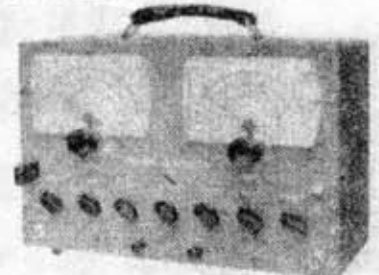リーダーでは、「LSG-550」型、「LSG-530」型スイープジェネレーターを新発売された。



LSG-550 は、先に発売した LSG-500 スイーマースコープのセッティング部品をとりぞぎ、イスイープとマーカーを一括に組合せた TV ジェネレーターにしたもので、操作が簡単になっている。

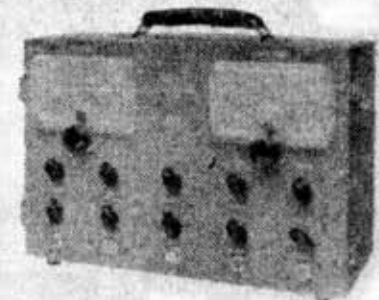LSG-530 は、テレビアマチュア用として、サービスマンの携帯用として、いずれにも併用できるように設計



されている。

LSG-550 の規格、スイープ発振周波数範囲 2 Mc ~ 260 Mc, 2 バンド、スイープモーターによる正波発振部、マーカー発振周波数範囲 3.5 Mc ~ 250 Mc, 3 バンド使用真空管 6C4 × 3, 6J

ロータリースワッチ型
ターレット型

カタログ
要 78 円

KIKUNA TV TUNER

高級テレビには必ず使われています!

株式会社 菊名製作所
横浜市港北区菊名町 580
TEL (神奈川) 3340-7851-2