

新製品紹介

ラジオとアンプ

ビクター FA 3200

AM-FM 3バンド

17EW8, 12BA6×2, 12AL5, 12BE6, 12AV6, 30A5, 12ZE8, 35W4 の9球で、AM2バンドとFMをカバーする。FM回路は高増1段IF1段リミッタ1段の後レシオ検波となり、スピーカは16cm(6.5吋)2本を収納。2重つまみの採用でパネル面を簡潔にまとめ、バンド切換、音

量のインジケータが付属している。雑音の多いBC帯受信の際は、内蔵のフェライトアンテナで受信して雑音を抑圧する工夫もしてある。PU端子付、61×31.5×24.5cmの木製キャビ。現金正価 25,500円

東芝 5S 3機種

“うぐいすSS 2バンド”は終段30A5、同調指示に6ME10を利用したレス方式。マジアイとパイロットランプ

用のヒータトランスがあつて、パネルデザインの漸新さがいい。SWとBC帯は別目感窓で使用波帯によりランプで照明される。つまみは4個でスピーカ12×18cm。現金正価10,900円。


“かなりやSS 2バンド”は10cm×スピーカ内蔵のレスラジオ。イヤホン端子付。ツマミ電源音量と同調の2個でオールプラスナツクキャビ。頭の押ボタンで帯域切換。現金 5,950円。

“うぐいすTS 2バンド”はレス式5S。終段30A5で16cmの高級スピーカを取付け、キャビは木製、寸法450×225×160mm。ツマミは4個で切換でパイロットランプがとまる。現金正価 9,980円



ソニーポケット8石

わが国で初めてのポケットサイズ8石高性能TRラジオ86型。BC帯専用だが、最大感度100μV/m/10mWで6cmスピーカから無歪50mWとりだせる。発振、混合、


<東芝うぐいすSS 2バンド5S>

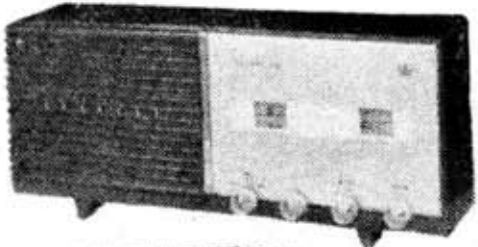


<東芝かなりやSS 2バンド5S>

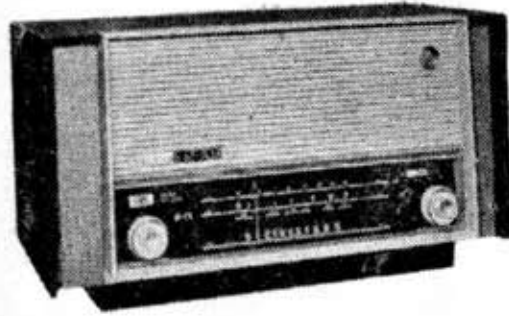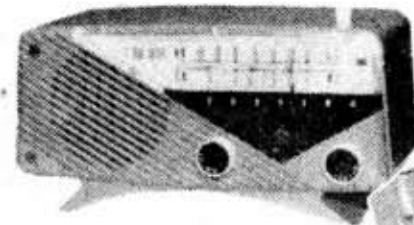

<ビクターFA 3200>

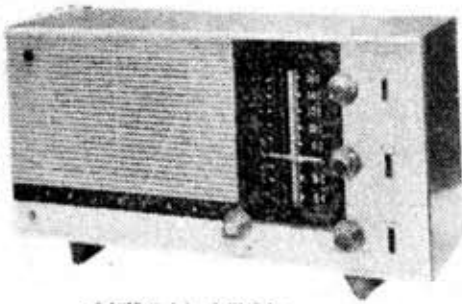

<東芝うぐいすTS>

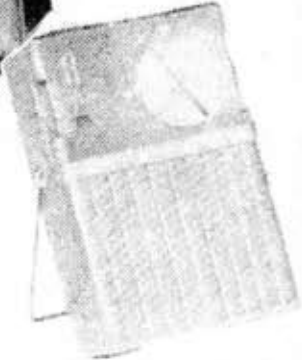

<ソニー8石ラジオTR-86>

躍進SILVERの新しい名稱

RIVER オーム 縁の下の力持ち!

「リバーオーム」は優秀なラジオやテレビに必ず使われている、いわば縁の下の力持ちのようなものです。粗悪品を使うと立派なセットも台無しです。

製造元 富士産業株式会社  
販売元 シルバー電機株式会社



東京都新宿区角番2-38 TEL (37)4567・7502

**Y S式捲線機**

自動ハネカム 交互捲機 (2軸)

ハネカム捲、若軸を自動的に交互に停止させ又は動かす事の出来る高性能の捲線機

有線・無線・電機・ラジオ・通信機・その他 用各種捲線機

日本捲線糸機株式会社  
営業所 東京都渋谷区上野町54  
電話 青山 (40) 4073

製品番号 No. 400B

IF 2段、低周波 2段、出力 PP の構成。

寸法 114×71×34 mm で、電池とも 290 g、イヤホンでも聞ける。プラスチックケースで色は 4 種、皮ケースに収めてある。

電源は 006P の 9V、ハンドルは机の上などで支えにもなる。正価は 10,300円。

### ソニー TR ホームラジオ

7石スーパーの本格的ホームラジオでBC専用。価格は9,300円と普及型5Sより5割方高いが、コード不用で部屋中どこにでも置ける点がただけ。アンテナ自蔵イヤホン端子付。プールのオールプラスチックキャビで、スピーカ12cm。同調は微調がとれるようステップダウンし、電源は単一3個で1時間あたり30銭位ですむから真空管式トランスホーム5Sなみ。

<東芝ステレオプレーヤ>



<御木電機TW-25と20>


### 東芝ステレオプレーヤ

TPS-16 型は 4 スピード微調付の 45/45用。PU はタンオーバ式で 8gr の針圧。タンテーブル 17 cm、ゴムカバー付。本体 5,900 円、カバー 400 円。

### 山水ステレオプリアンプ

新しく出た SP 220 型は 12AX7→12AX7→12AT7 を 2 系列備えたデラックスプリアンプ。ランプフィルタとラウドネスコントロール付。2チャンネルで使用するとき、500 c/s でクロスオーバーするなどの操作が、つまみの切換一つで行なえ、利得は MIC 端子で 2mV/1V 現金正価 29,700 円。

<コーラル 15 TX-I 15時SP>

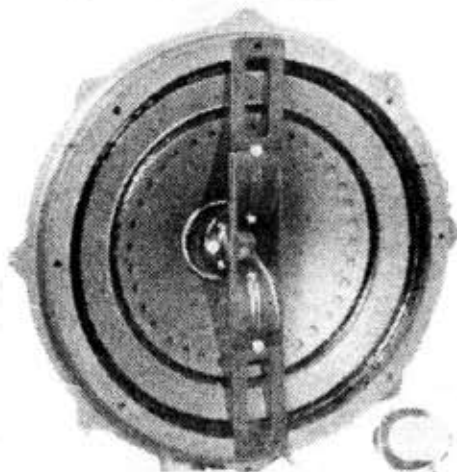

<ソニー TR-712>

### スピーカ

#### コーラルのトライキシャル


38cm 型で、再生帯域 25~16000c/s、出力音圧レベル 104 dB。最大入力 25W、VC 16Ω の 3 ウェイ。38 cm ウーハの中に 27 cm の中音用を組合せ、ボイスコイルは共通。中央にブリッジを渡してツイータ 2H-1 型を入れている。分配器付きで小売 30,000 円。

#### ハイベックス高声器

高インピーダンス高声器が 4 種発売になる。ドライバユニットの挿しかえによつてインピーダンス、入力ともすぐ変換可能という特長がある。RP15T (15時型) 8,400 円、10時型 7,000 円、8時型 6,150 円。

(大阪市東区平野町 4 の 40)

<ハイベックス高インピーダンススピーカ>

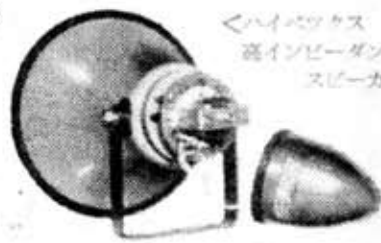

<山水 SP-220>

新発売

TR-1 フルマイター

世界で初めてトランジスタラジオの電池代用兼充電器(9V用)が完成!

- 電池を充電して5倍長く使えます
- 御家庭でのラジオはフルマイターで聞きましょう

日本積層乾電池工業株式会社





**DK**

**大カゼワ**



<p>ワ6-1416 2.50V3A 接触抵抗5mΩ以下 10,000回使用へん</p>	<p>ワ6-951 1.25V3A 接触抵抗3mΩ以下 100,000回使用</p>
--	--

各タイプ共純抵抗はDC500V200MΩ以上 接触抵抗3-5mΩ以下 40,000回使用可能 2P, 4P 125V3A 6P125V5A 別に普通タイプもあります。

定評あるモールド板、ベークソケット

株式会社 岡沢製作所  
電話 経歴 (78) 2068









